

## Unidad 3.2 - CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES

# CIRCUITOS COMBINACIONALES ESTÁNDARES

- **Circuitos Aritméticos**

  - Sumadores

  - Restadores

  - ALU

- **De transferencia de datos**

  - Multiplexores

  - Demultiplexores

  - Comparadores

- **De codificación**

  - Codificadores

  - Decodificadores

  - Conversores

- **Ejemplos**

  - > Floyd T. (2006). **FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES**. Capítulo 3: Puertas lógicas; capítulo 5: Análisis de lógica combinacional.

  - > Ramos J. (2012). **SISTEMAS DIGITALES**. Capítulo 3: Lógica combinacional.

  - > Mano M. (2003). **DISEÑO DIGITAL**. Capítulo 4: Lógica combinacional.

  - > Brown S. (2006). **FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL CON DISEÑO VHDL**. Capítulo 2: Introducción a los circuitos lógicos.

  - > Tocci R. (2007). **SISTEMAS DIGITALES PRINCIPIOS Y APLICACIONES**. Capítulo 4: Circuitos lógicos combinacionales.

## Definición

Son aquellas configuraciones de  $n$  entradas y  $m$  salidas, tal que su salida o salidas dependen exclusivamente del **estado actual** de sus variables de entrada, independientemente del factor *tiempo*.



Todo circuito lógico combinacional representa a una determinada función lógica que **no contiene** componentes de realimentación.

El flujo de señales es **unidireccional**, de la entrada hacia la salida.

## Concepto

**Son estructuras combinacionales de uso frecuente y muy difundido, por lo que existen disponibles comercialmente como circuitos integrados listos para ser utilizados.**






## SUMADORES


## Sumadores

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

### Semisumador


suma la primera columna

 

$$S = A \oplus B$$


$$C = A \cdot B$$

A	B	C <sub>-1</sub>	S	C <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

### Sumador total

suma la 2ª columna  
en adelante

 

$$S = A \oplus B \oplus C_{-1}$$


$$C_0 = A \cdot B + B \cdot C_{-1} + A \cdot C_{-1}$$

Floyd, pg. 328  
Mano, pg. 119  
Dormido, pg. 182


# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - ARITMÉTICOS

## Sumador paralelo con arrastre propagado

Dormido, pg. 188

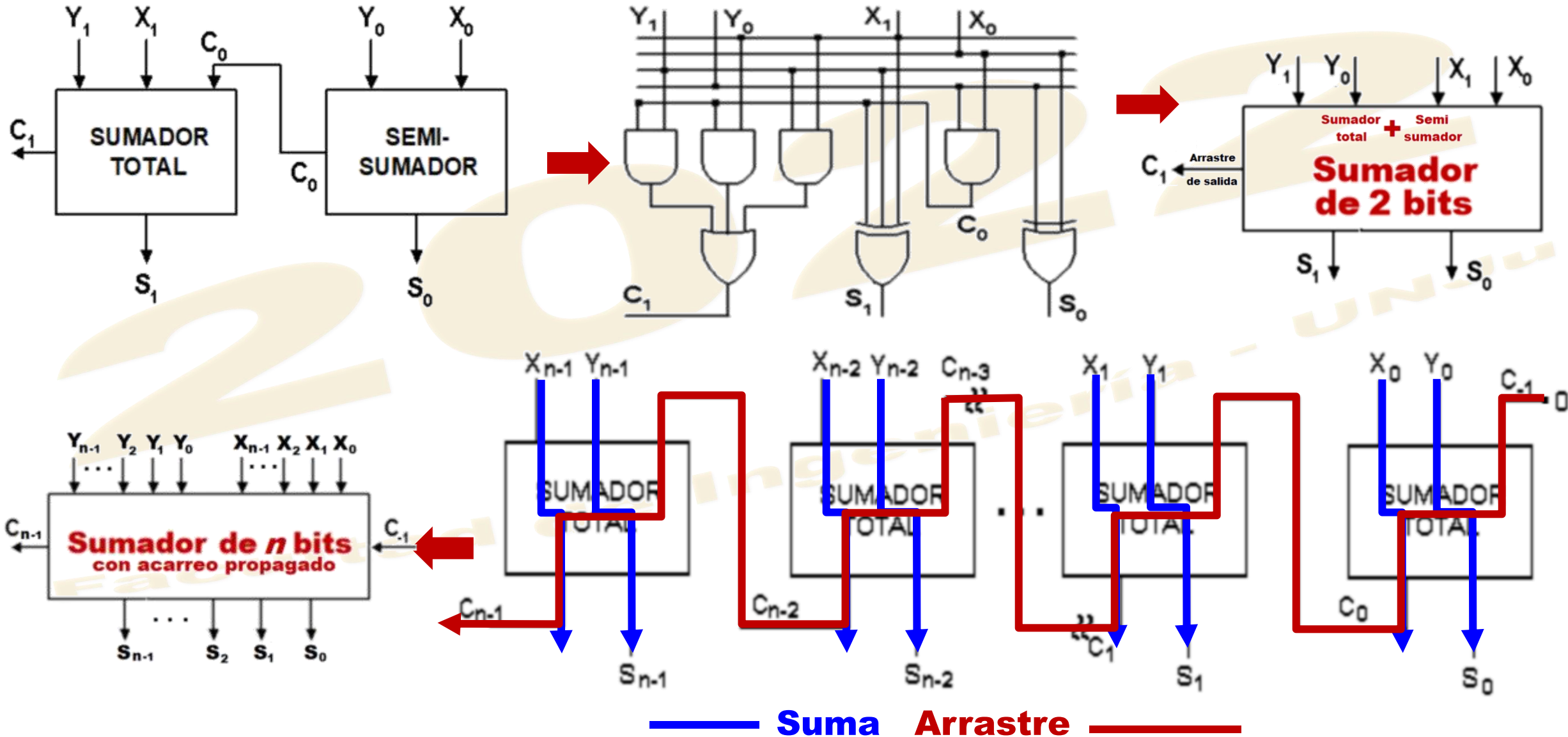

## Sumador BCD

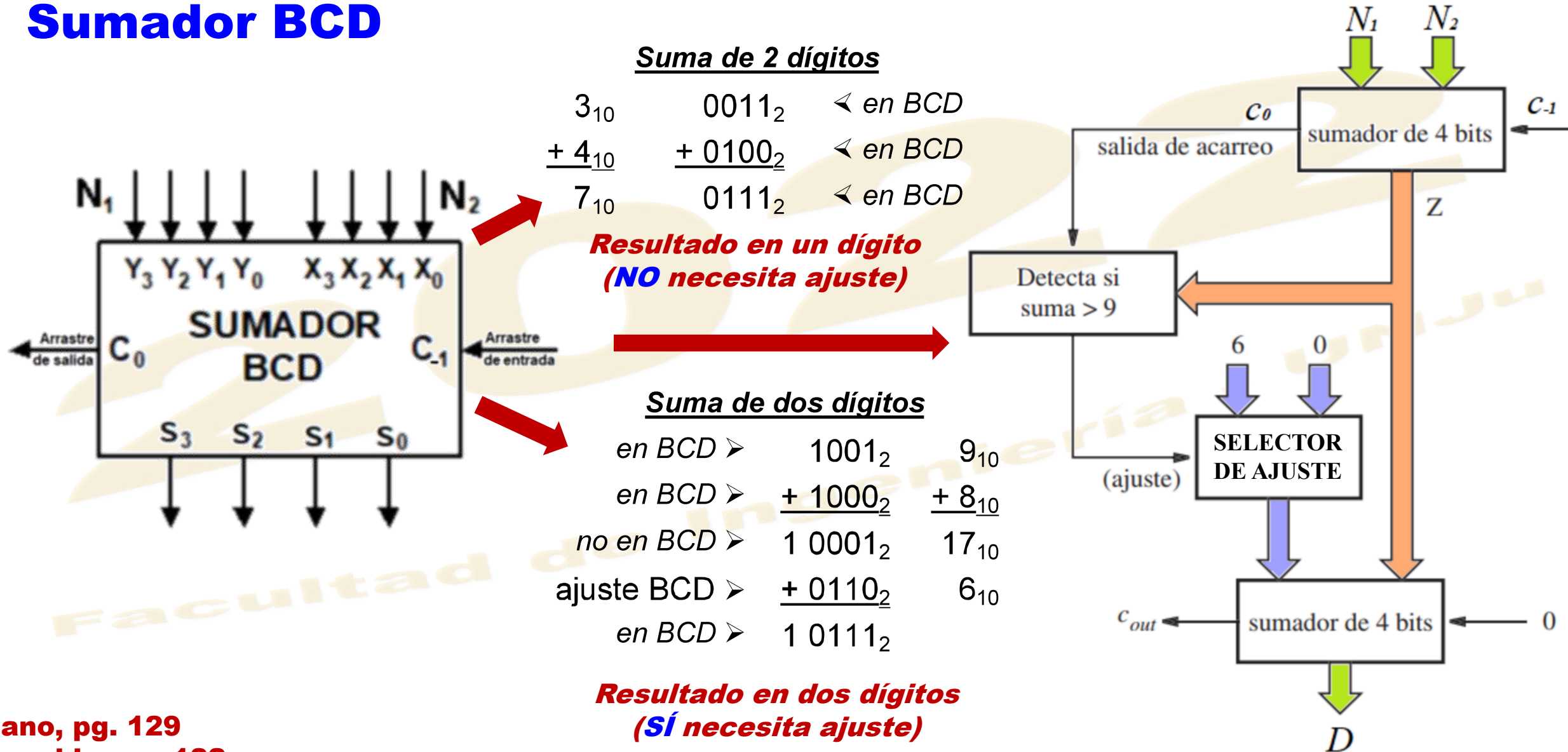

Mano, pg. 129  
Dormido, pg. 182



## Sumador BCD - AJUSTE 1

Mano, pg. 129

Suma	C <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Ajuste
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	0
6	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1
11	0	1	0	1	1	1
12	0	1	1	0	0	1
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1
15	0	1	1	1	1	1

Suma	C <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Ajuste
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	1
18	1	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1	X
	1	0	1	0	0	X
	1	0	1	0	1	X
	1	0	1	1	0	X
	1	0	1	1	1	X
	1	1	0	0	0	X
	1	1	0	0	1	X
	1	1	0	1	1	X
	1	1	1	0	0	X
	1	1	1	0	1	X
	1	1	1	1	0	X
	1	1	1	1	1	X

**Diseño 1**  
**Por tabla de verdad**

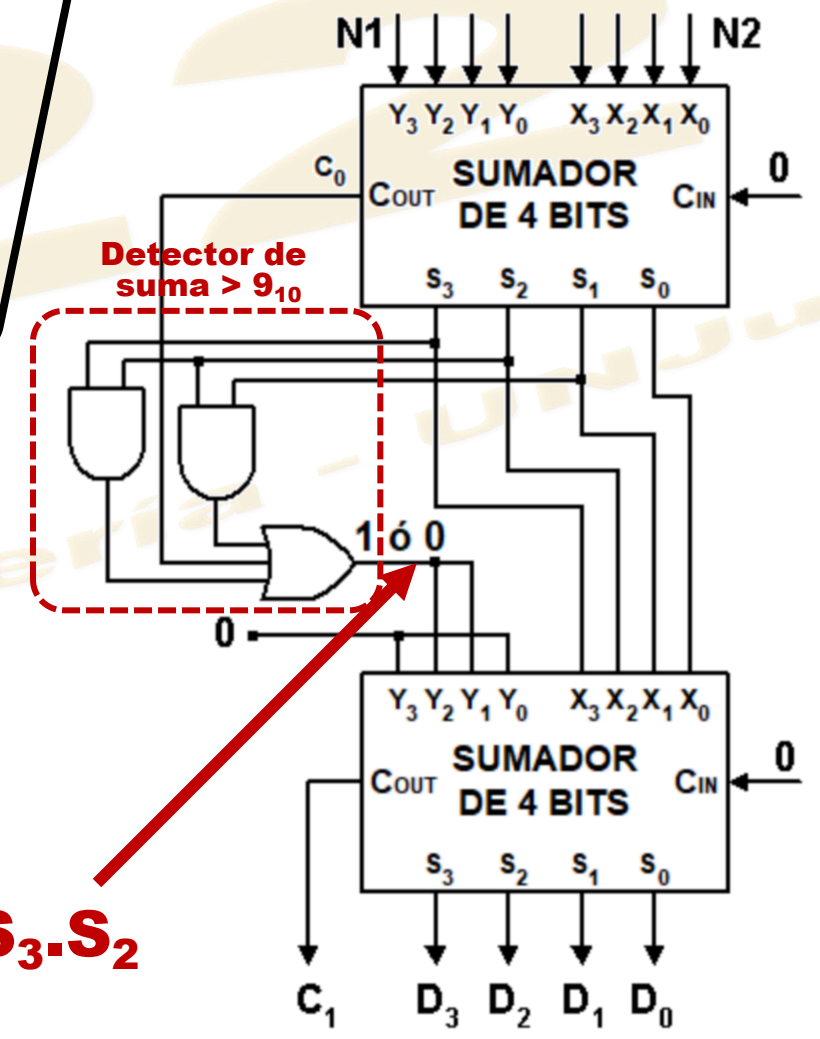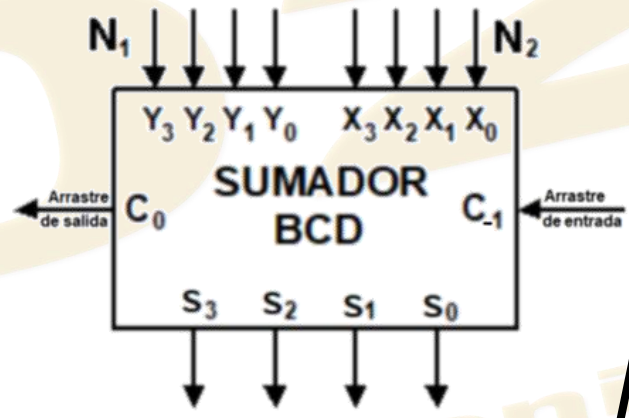

Ajuste	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	1	0

C<sub>0</sub> = 0

Ajuste	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>
00	0	0
01	1	X
11	X	X
10	1	X

C<sub>0</sub> = 1

$$\text{Ajuste} = C_0 + S_3 \cdot S_1 + S_3 \cdot S_2$$





## Sumador BCD - AJUSTE 2

Mano, pg. 129

Suma	C <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Ajuste
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	0
6	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1
11	0	1	0	1	1	1
12	0	1	1	0	0	1
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1
15	0	1	1	1	1	1

Suma	C <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Ajuste
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	1
18	1	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1	X
	1	0	1	0	0	X
	1	0	1	0	1	X
	1	0	1	1	0	X
	1	0	1	1	1	X
	1	1	0	0	0	X
	1	1	0	0	1	X
	1	1	0	1	0	X
	1	1	0	1	1	X
	1	1	1	0	0	X
	1	1	1	0	1	X
	1	1	1	1	0	X
	1	1	1	1	1	X

### Diseño 2 Directo con MPX

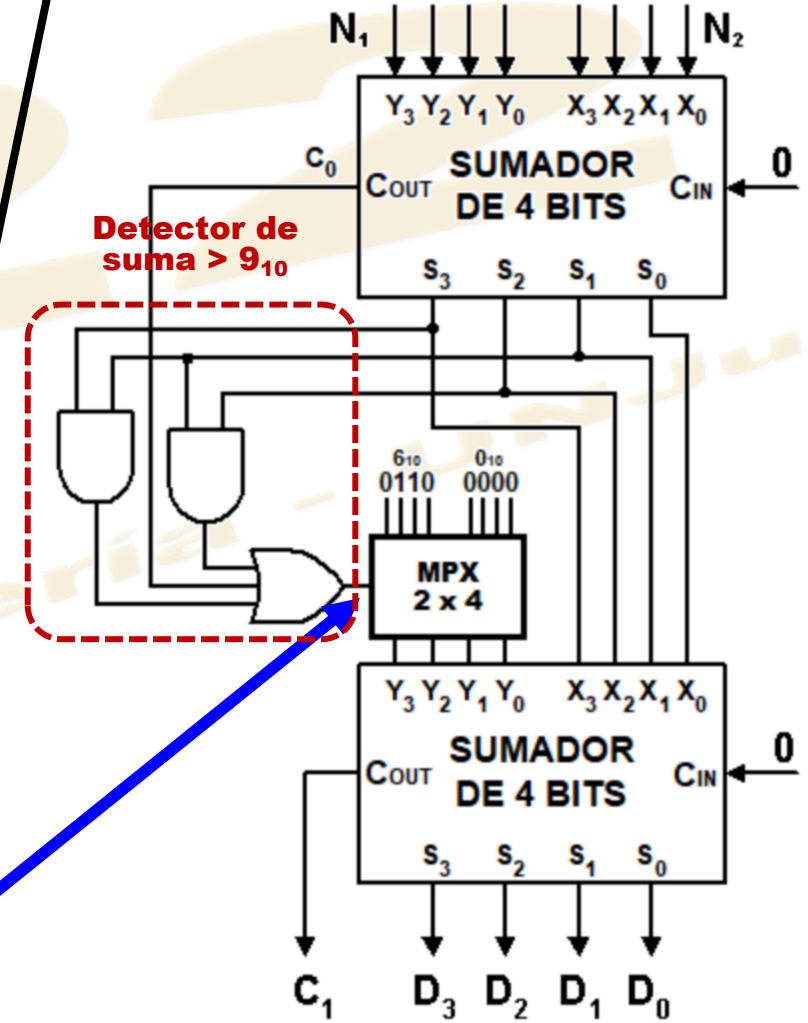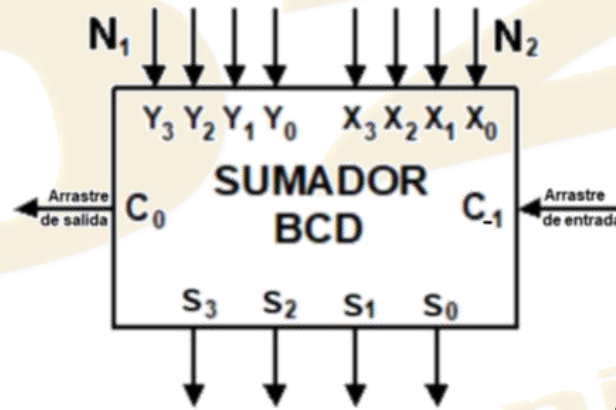

- Detector marca **1** cuando hay arrastre (línea 16, 17 y 18) → **1° término**
- Detector marca **1** para S<sub>3</sub> y S<sub>1</sub> = 1 (líneas 10 y 11) → **2° término**
- Detector marca **1** para S<sub>3</sub> y S<sub>2</sub> = 1 (líneas 12 a 15) → **3° término**


$$\text{Ajuste} = C_0 + S_3 \cdot S_1 + S_3 \cdot S_2$$

## Sumador/restador por complemento


Ver Dormido, cap 4

$$\text{Suma} \rightarrow N_1 + N_2$$
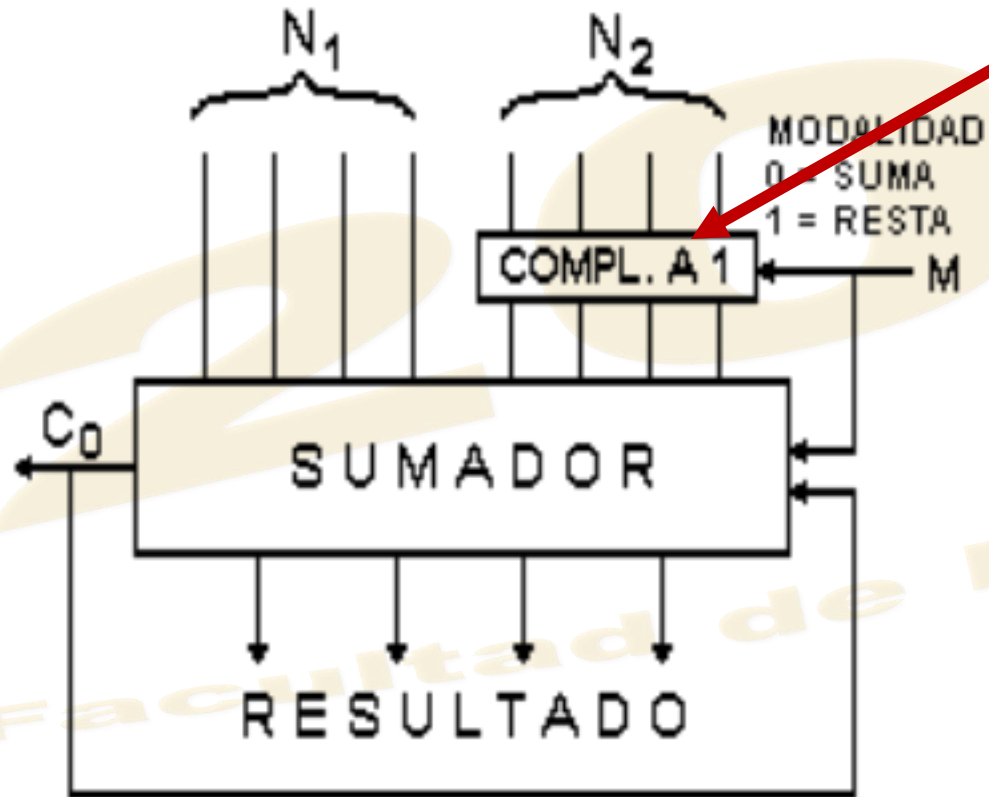
$$\text{Resta} \rightarrow N_1 + \textcircled{-N_2}$$



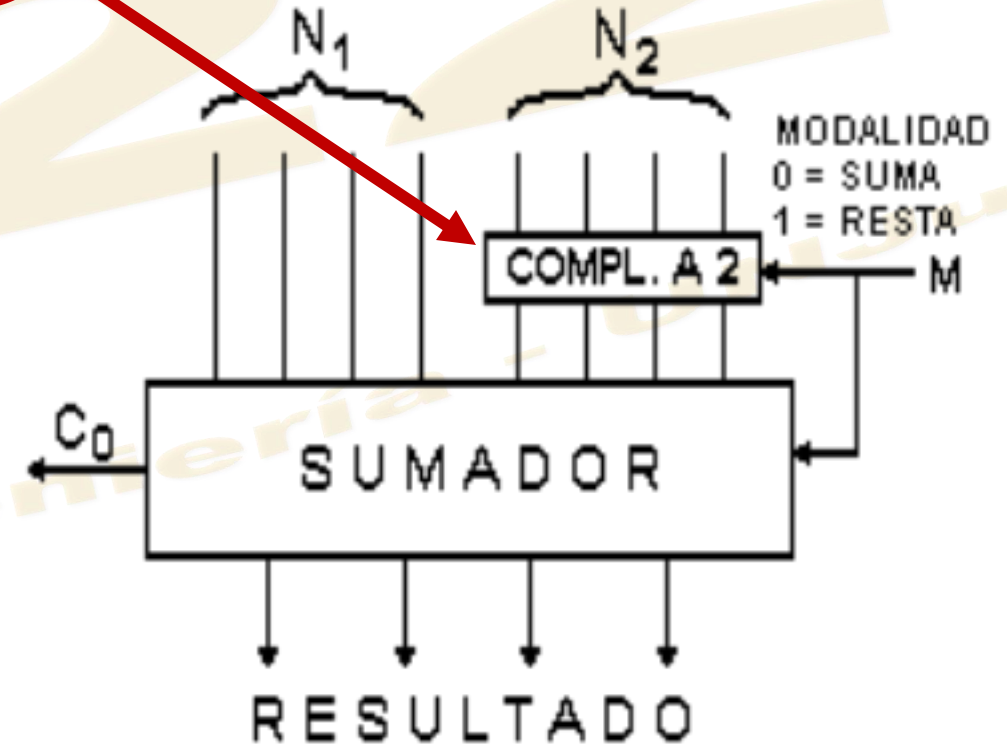**Sumador / restador  
por complemento a 1**




**Sumador / restador  
por complemento a 2**




## A.L.U. UNIDAD ARITMÉTICO - LÓGICA

# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - ARITMÉTICOS

## Unidad aritmético-lógica

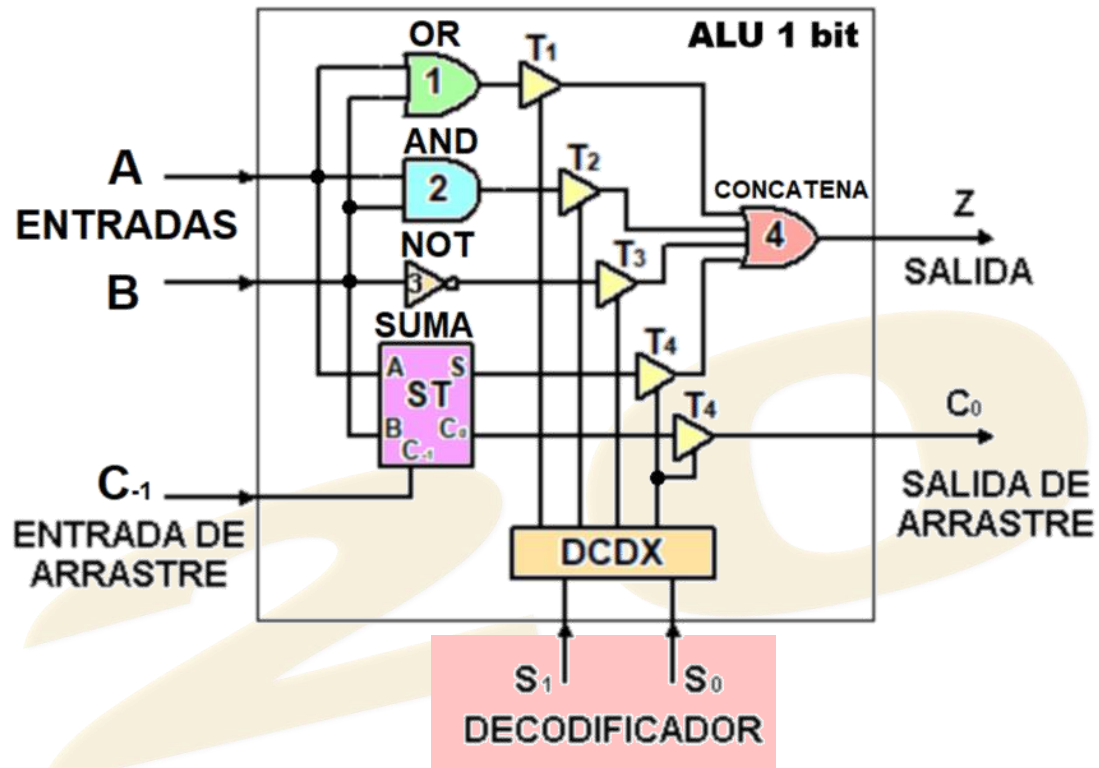

código		tri-state que se activa					Operación
S1	S0	T1	T2	T3	T4	T4	
0	0	1	0	0	0	0	A or B
0	1	0	1	0	0	0	A and B
1	0	0	0	1	0	0	B negado
1	1	0	0	0	1	1	A + B con arrastre C

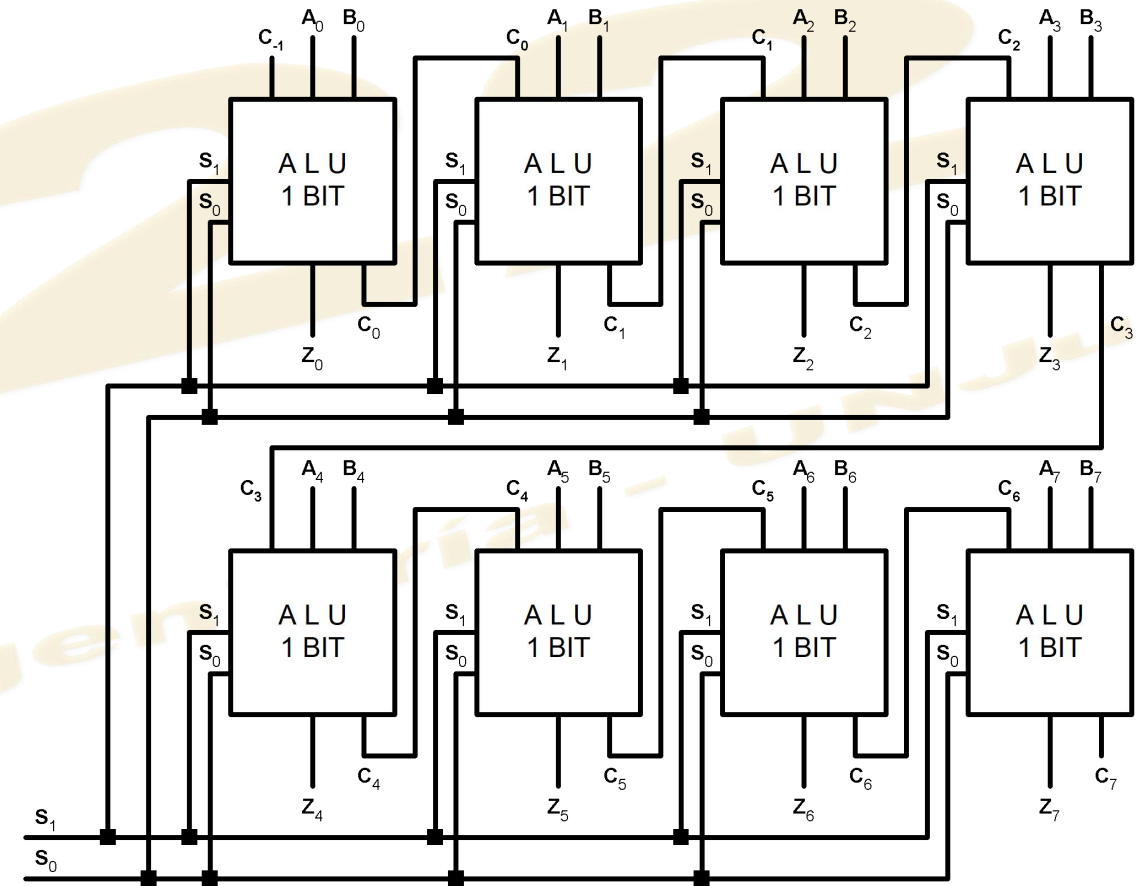

**ALU 8 bits**

Dormido, pg. 234





# MPX MULTIPLÉXORES

## Multiplexores (MPX)


Floyd, pg. 367 - Mano, pg. 141 - Dormido, pg. 451

Un multiplexor puede definirse como un circuito lógico combinacional de varias entradas y **una** salida de tal forma que es posible “transferir” (reconstruir) **una** de las entradas a la salida mediante una **codificación** preestablecida.

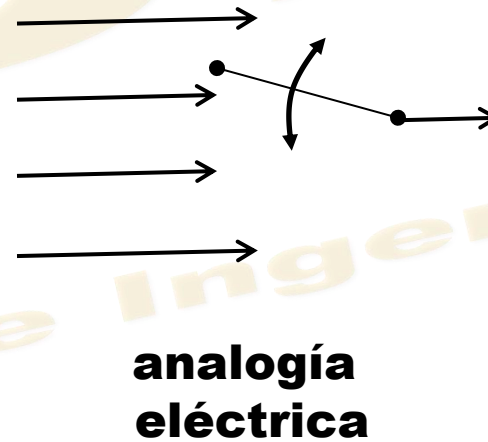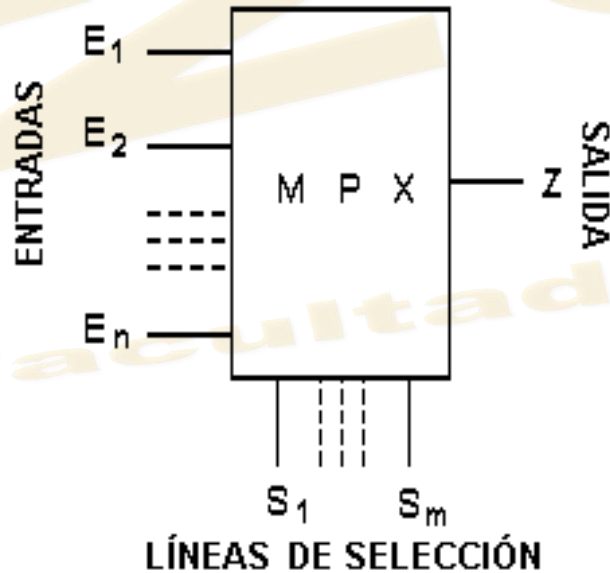**MPX  $n \times 1$**   
**n entradas/canales**  
 **$\times 1$  bit/canal**




 
**MPX  $4 \times 3$**   
**4 entradas/canales**  
 **$\times 3$  bits/canal**



## Ejemplo: Multiplexor de 2x1

$$Z = E_1 \cdot \bar{S} + E_2 \cdot S$$

S	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	Z
0	0	X	0
0	1	X	1
1	X	0	0
1	X	1	1

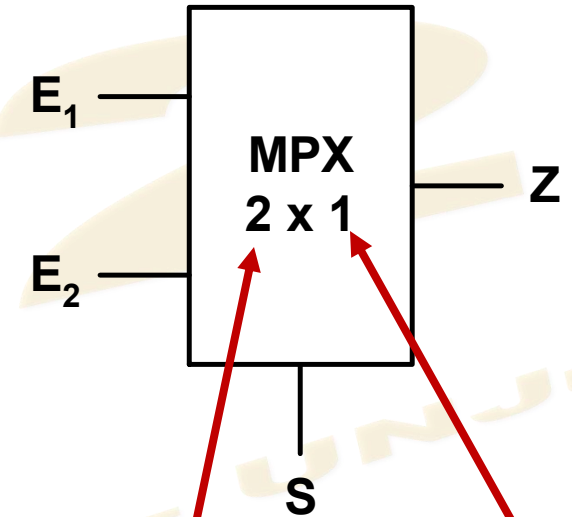 


Cantidad de bits por canal (o entrada)

Cantidad de canales (o entradas)

## Multiplexor (MPX)
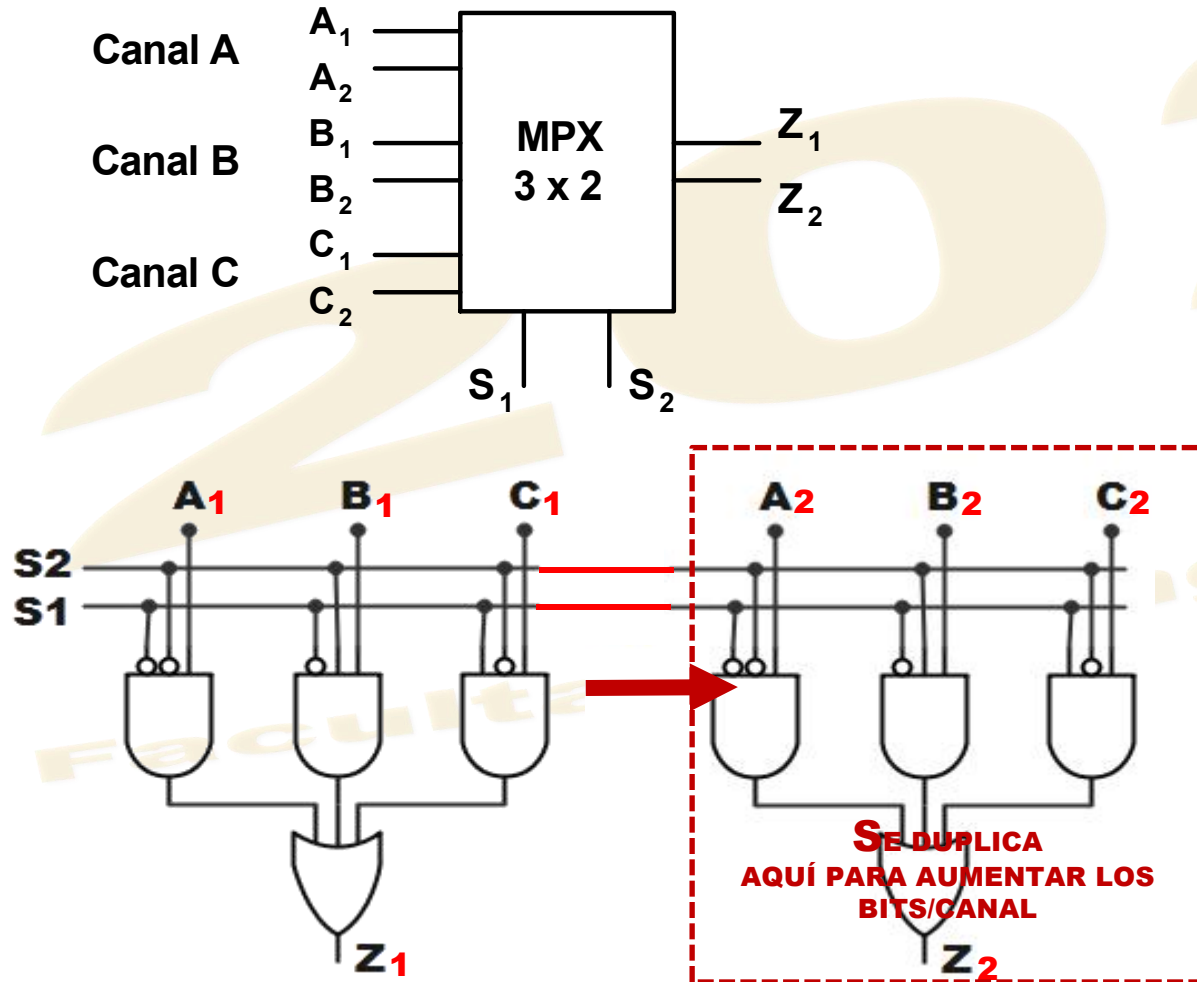
### Ejemplo: Multiplexor de 3x2

Conviene siempre iniciar con un diseño MPX  $2^N \times 1$ , luego reproducir la estructura hasta conseguir los bits/canal requeridos.



Selección		Datos				Salida
S1	S2	A	B	C	D	Z
0	0	0	X	X	X	0
0	0	1	X	X	X	1
0	1	X	0	X	X	0
0	1	X	1	X	X	1
1	0	X	X	0	X	0
1	0	X	X	1	X	1
1	1	X	X	X	0	0
1	1	X	X	X	1	1

MPX 4X1

$$Z = \overline{S1} \cdot \overline{S2} \cdot A + \overline{S1} \cdot S2 \cdot B + S1 \cdot \overline{S2} \cdot C + S1 \cdot S2 \cdot D$$

MPX 3X1

$$Z = S1 \cdot \overline{S2} \cdot A + \overline{S1} \cdot S2 \cdot B + S1 \cdot S2 \cdot C$$



## Multiplexores (MPX) - Asociación

Combinar o **asociar** multiplexores permite crear **estructuras más complejas**, utilizando bloques menores, con las que se puede multiplexar datos para (relativamente) cualquier número de canales y de bits por canal.

Los criterios a seguir son simples:

> Al aumentar la cantidad de canales, generalmente debe aumentar la cantidad de líneas de selección, tal que

$$N^{\circ} \text{ canales} \leq 2^{(N^{\circ} \text{ líneas selección})}$$

significa: **por lo menos una palabra de código de selección para cada canal.**


> Al aumentar la cantidad de bits por canal, no aumentan las líneas de selección. La nueva estructura debe conectar sus líneas de selección 'en bus' con las ya existentes.

> Para el diseño de estructuras de NxM (N=canales; M=bits), es buena práctica iniciar con un bloque de Nx1, multiplicar este formato y conectarlos, hasta alcanzar los M bits por canal.

> Multiplexores de NxM se pueden reducir en cantidad de canales, omitiendo los que no se necesitan. Idem para los bits/canal.

## Multiplexor (MPX) - Asociación


### Ejemplo: Reducción de multiplexores

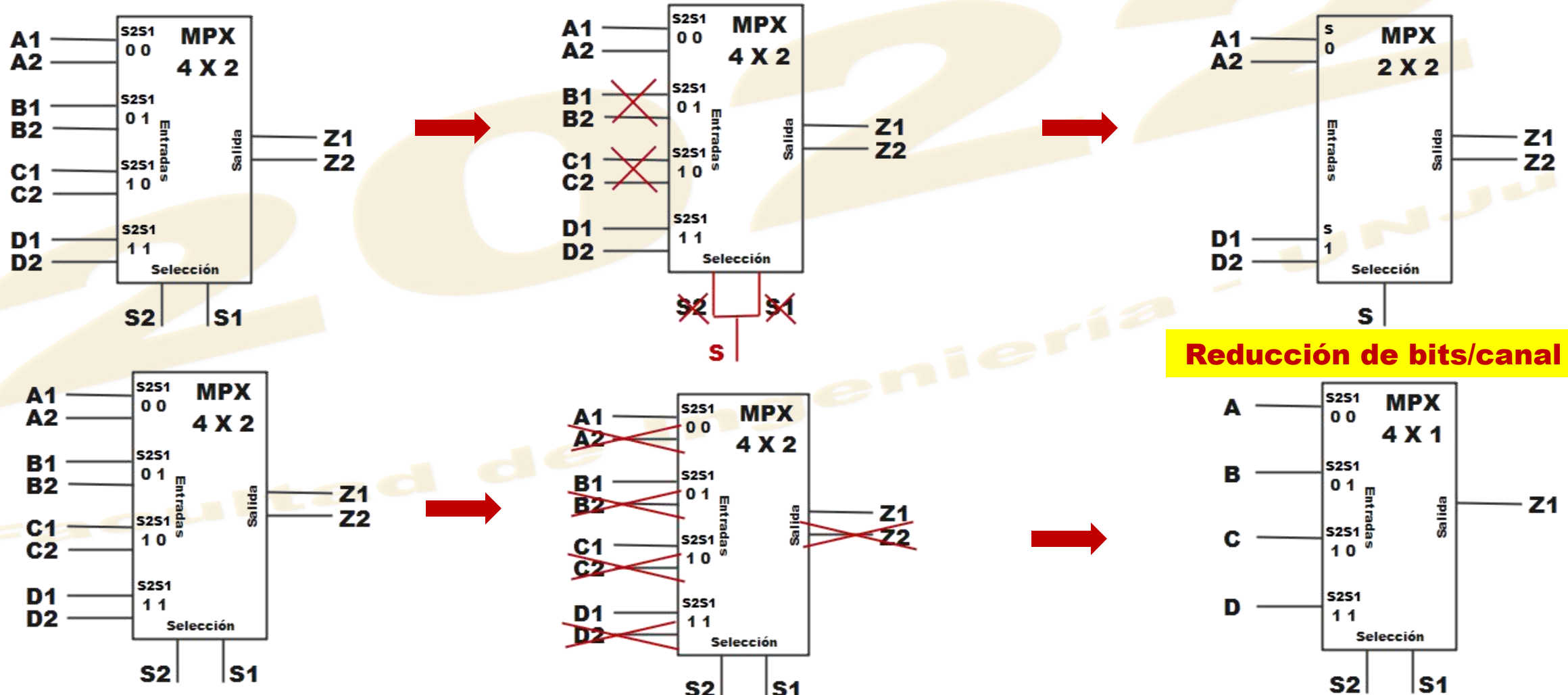

## Multiplexor (MPX) - Asociación

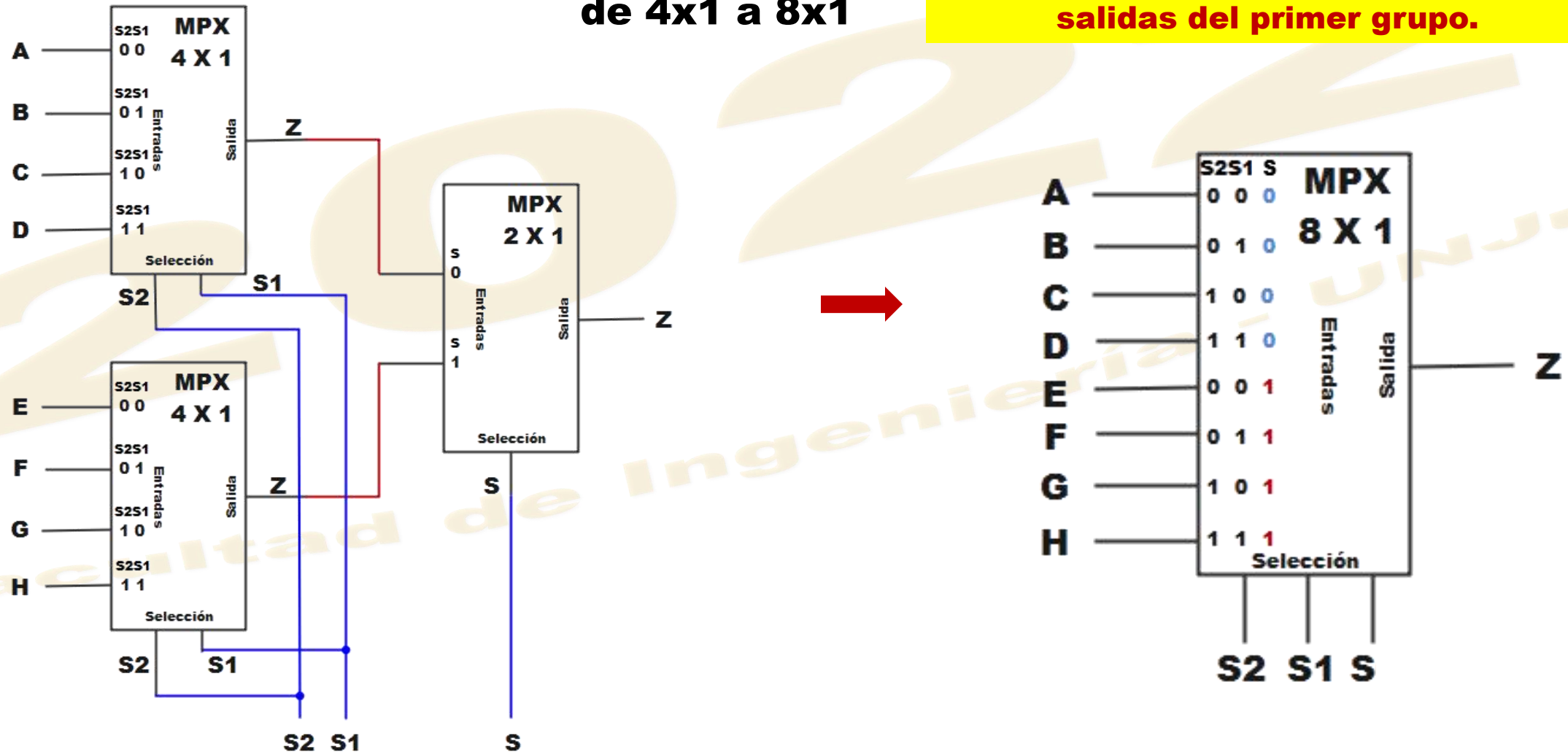
**Ejemplo:** Aumentar la cantidad de canales de 4x1 a 8x1

Para aumentar una línea de selección se agrega una nueva instancia de decisión (MPX 2x1) que seleccione las salidas del primer grupo.



## Multiplexores (MPX) - Asociación

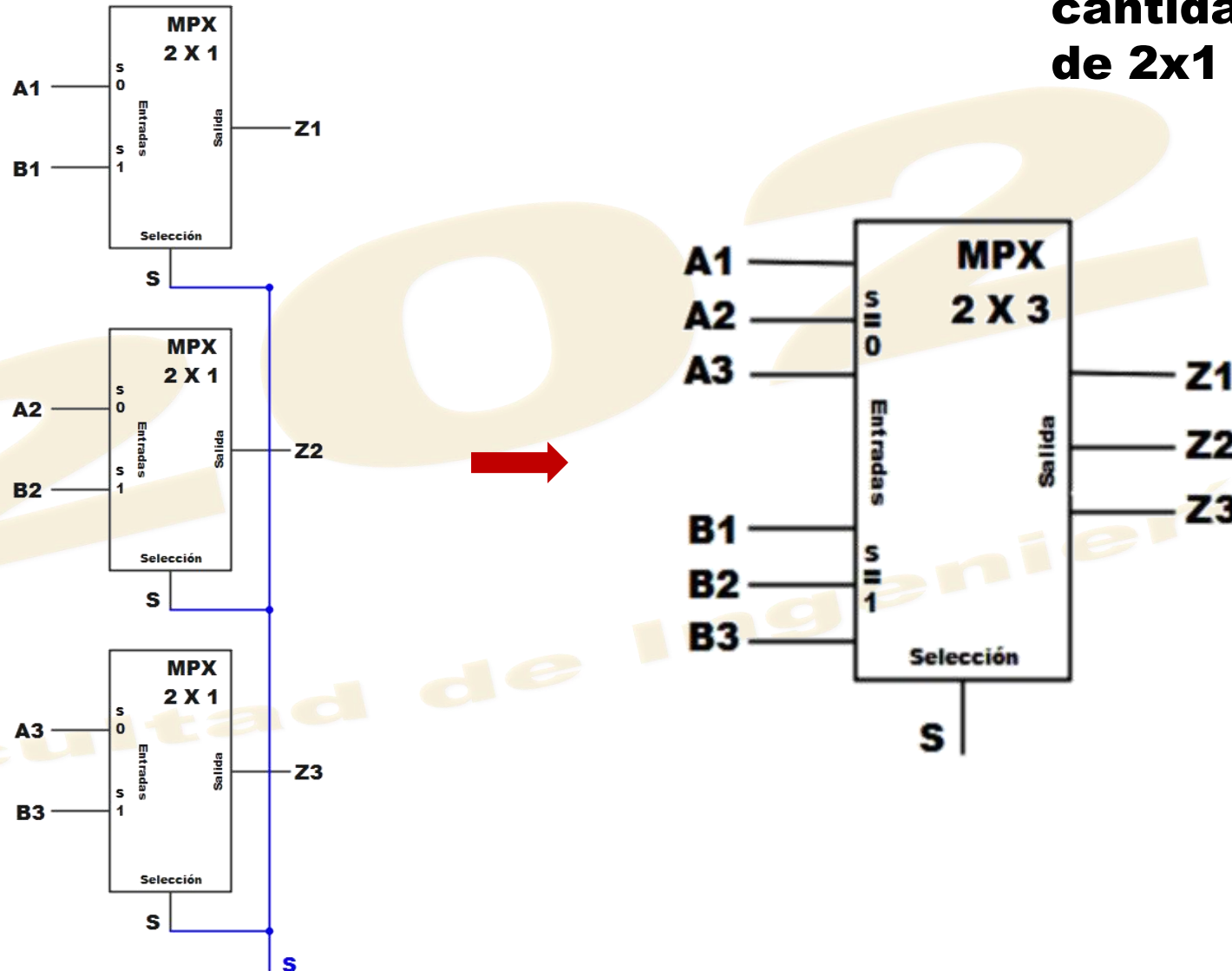**Ejemplo:** Aumentar la cantidad de bits por canal, de 2x1 a 2x3.



**Al aumentar la cantidad de bits por canal, no se modifica la cantidad de líneas de selección. La estrategia es conectar en bus, unidades con la misma cantidad de canales.**





## DMPX DEMULTIPLEXORES

## Demultiplexores (DMPX)


Floyd, pg. 377 - Dormido, pg. 454

Es un circuito combinatorial de **una** entrada y varias salidas, que puede “transferir” (reconstruir) la entrada a **una** de las salidas, mediante una **codificación** predefinida.

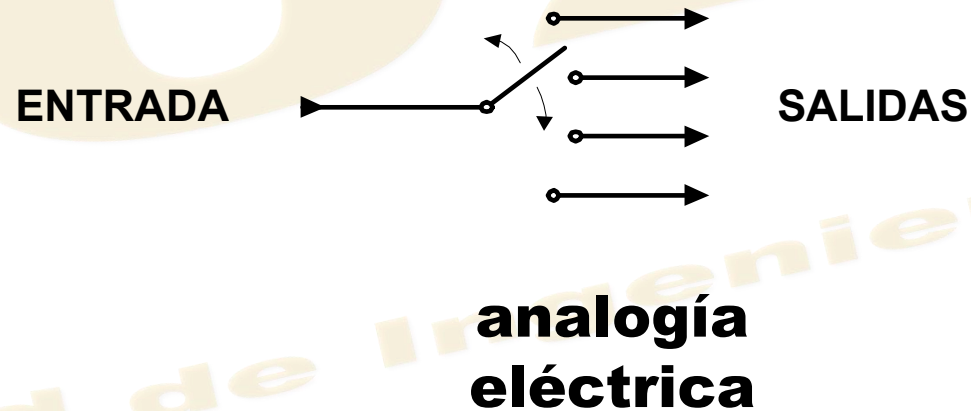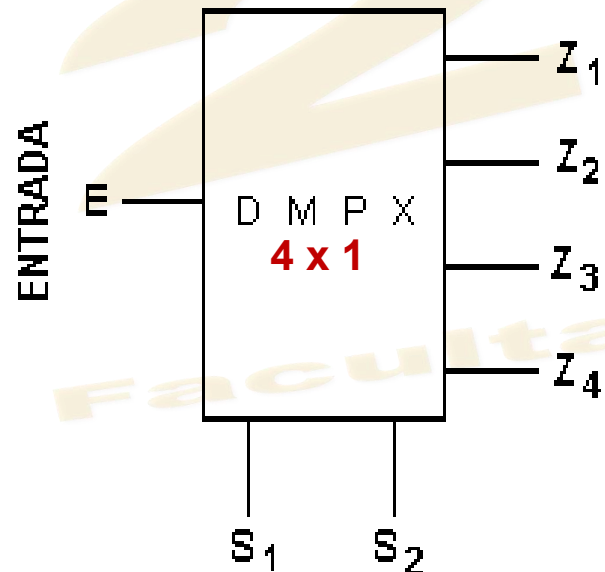**4 salidas/canales**  
**× 1 bit/canal**




 **n salidas/canales**  
**× 1 bit/canal**



## Demultiplexores (DMPX)
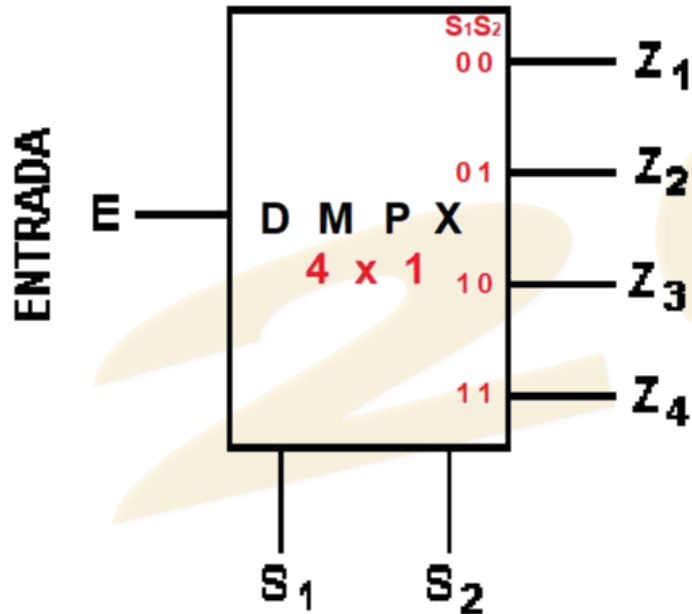
## Ejemplo: Demultiplexor de 4x1 - Código binario natural




S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	E	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	Z <sub>4</sub>
0	0	0	0	X	X	X
0	0	1	1	X	X	X
0	1	0	X	0	X	X
0	1	1	X	1	X	X
1	0	0	X	X	0	X
1	0	1	X	X	1	X
1	1	0	X	X	X	0
1	1	1	X	X	X	1

$$Z_1 = \overline{S_1} \cdot \overline{S_2} \cdot E$$

$$Z_2 = \overline{S_1} \cdot S_2 \cdot E$$

$$Z_3 = S_1 \cdot \overline{S_2} \cdot E$$

$$Z_4 = S_1 \cdot S_2 \cdot E$$

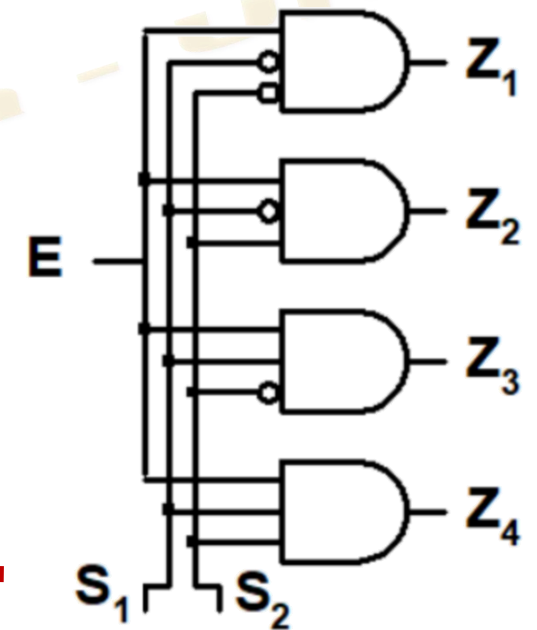

La síntesis **directa** es simple. Tantas AND como salidas. A cada AND ingresa la entrada E y las líneas de selección codificadas.




## CMP COMPARADORES



## Comparadores (CPX)

Floyd, pg. 344

 **Circuito combinatorial de 2 x n entradas y una salida o más salidas, tal que produce resultado 1 en la o las salidas cuando las condiciones de comparación en las dos palabras binarias de n bits son verdaderas.**





**Bloques genéricos**

La estructura se puede **ampliar** para comparar más de dos palabras.  
La comparación puede ser a igualdad, a mayor o a menor.

## Comparadores (CPX)

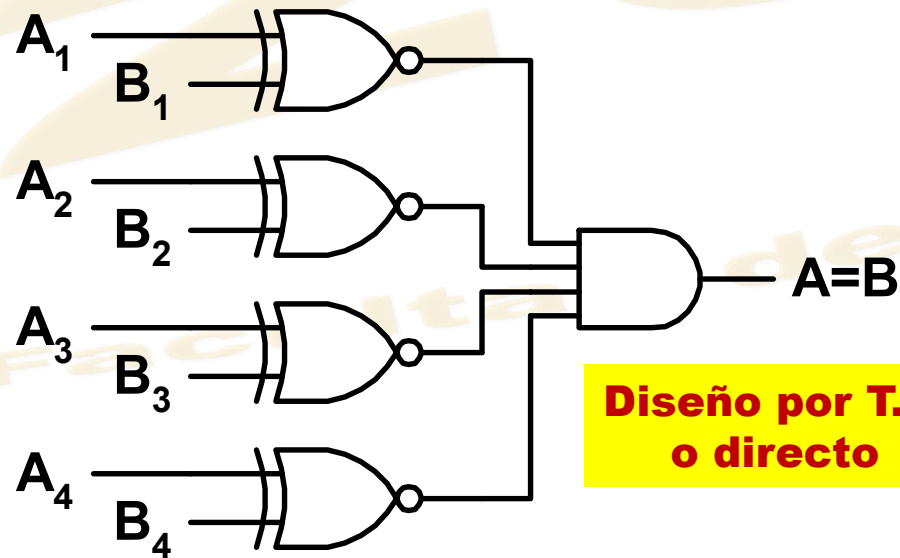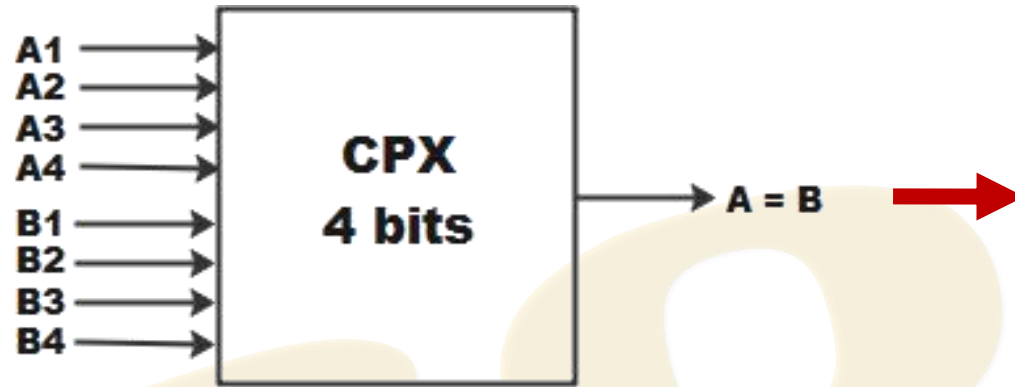**Ejemplo:** Diseño de un comparador de 4 bits a igualdad.





**Diseño por T.V.  
o directo**

Dec	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	Z1
0 <sub>10</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 <sub>10</sub>	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2 <sub>10</sub>	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3 <sub>10</sub>	0	0	1	1	0	0	1	1	1
4 <sub>10</sub>	0	1	0	0	0	1	0	0	1
5 <sub>10</sub>	0	1	0	1	0	1	0	1	1
6 <sub>10</sub>	0	1	1	0	0	1	1	0	1
7 <sub>10</sub>	0	1	1	1	0	1	1	1	1
8 <sub>10</sub>	1	0	0	0	1	0	0	0	1
9 <sub>10</sub>	1	0	0	1	1	0	0	1	1
10 <sub>10</sub>	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11 <sub>10</sub>	1	0	1	1	1	0	1	1	1
12 <sub>10</sub>	1	1	0	0	1	1	0	0	1
13 <sub>10</sub>	1	1	0	1	1	1	0	1	1
14 <sub>10</sub>	1	1	1	0	1	1	1	0	1
15 <sub>10</sub>	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Las restantes combinaciones toman valor 0

## Comparadores (CPX)

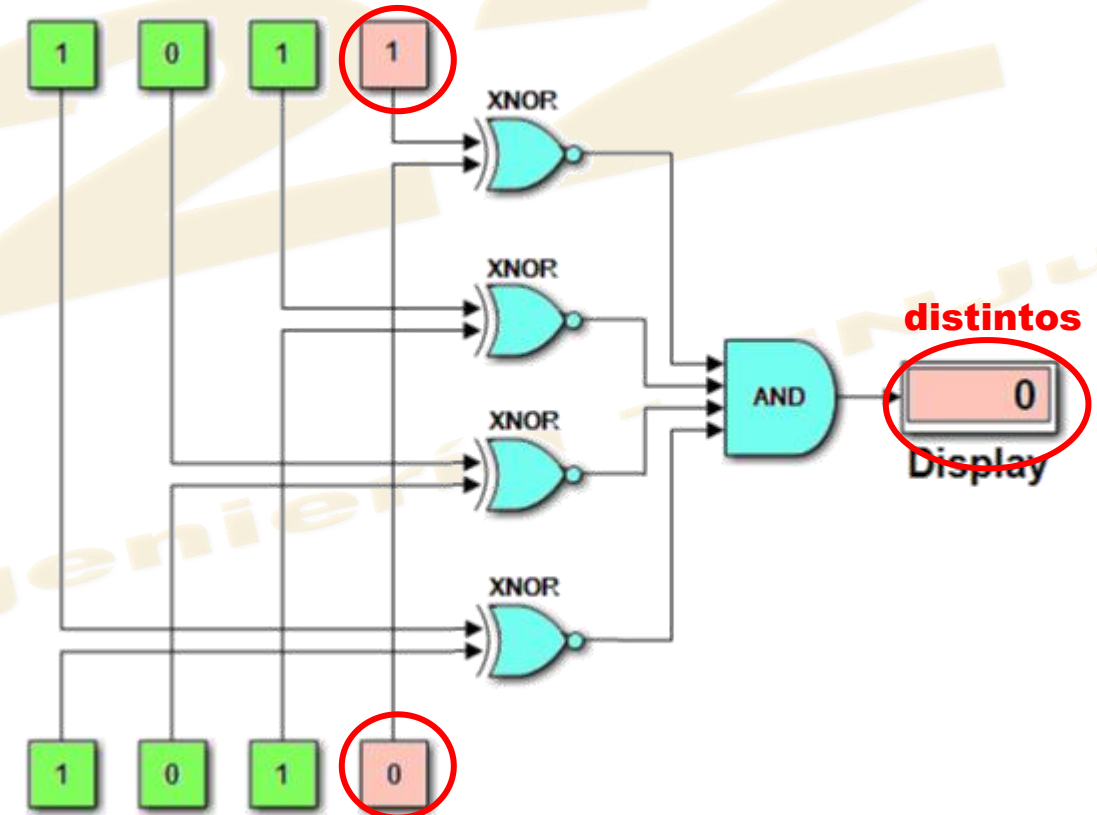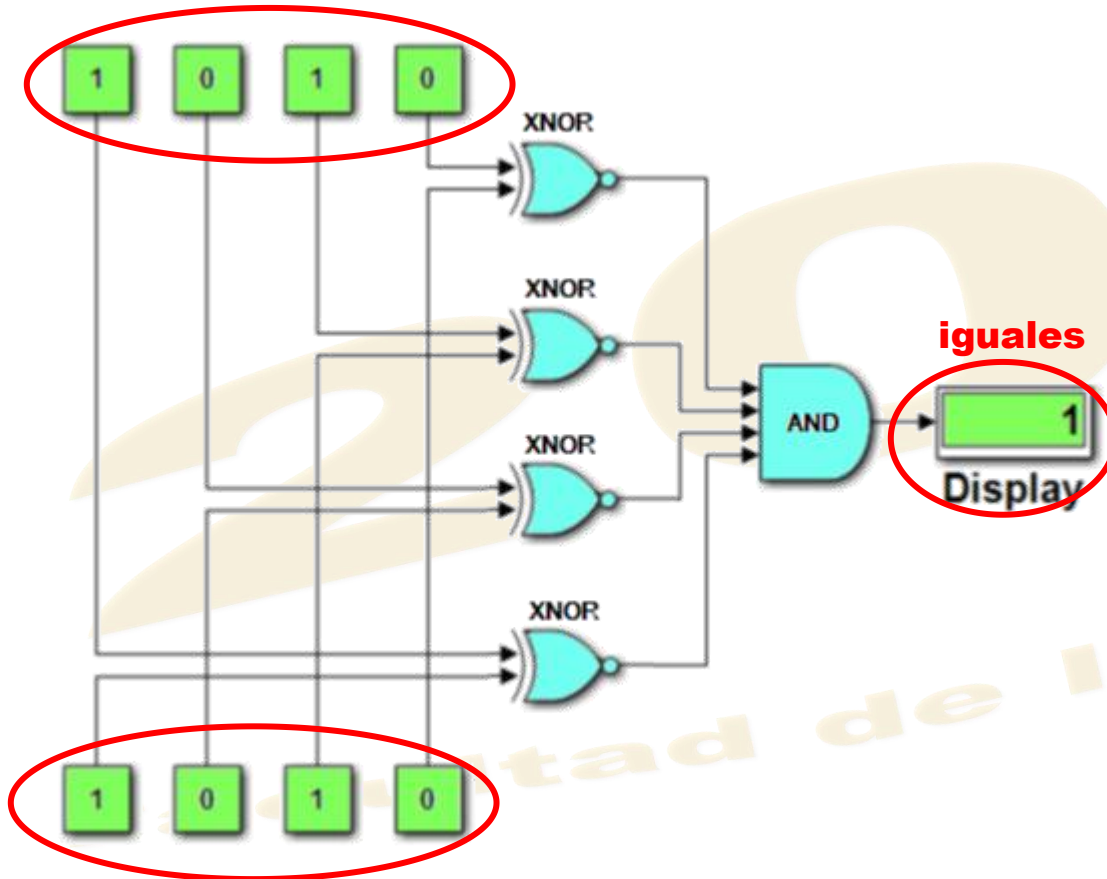**Ejemplo:** Diseño de un comparador de 4 bits a igualdad.



**Simulación sobre Simulink de Matlab**




## CDX CODIFICADORES

## Codificadores (CDX)

Floyd, pg. 359 - Mano, pg. 139 - Dormido, pg. 441

Son circuitos combinatoriales de **m** entradas y **n** salidas, que al recibir por las entradas una palabra binaria no codificado (ej. código posicional), produce a la salida la palabra equivalente codificada.

### Bloque genérico

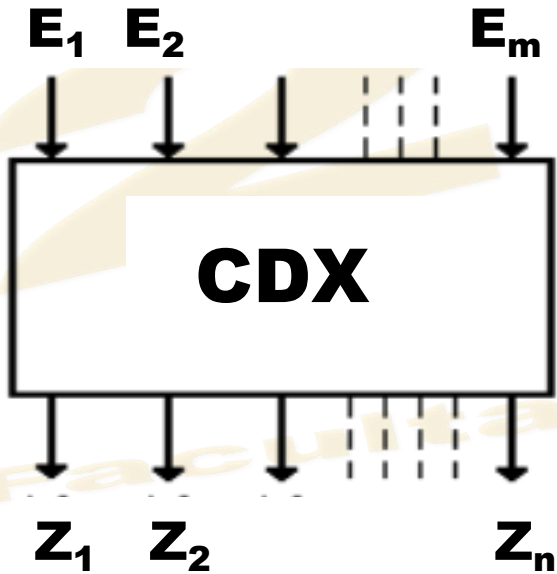

El proceso de diseño consiste básicamente en diseñar un circuito combinatorial que asocie cada palabra de entrada con la correspondiente palabra de salida codificada

Codificadores {  
 Sin prioridad  
 Con prioridad a **mayor**  
 Con prioridad a **menor**

### Código posicional decimal (1 de 10)


E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	Dec
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 <sub>10</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 <sub>10</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2 <sub>10</sub>
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3 <sub>10</sub>
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7 <sub>10</sub>
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 <sub>10</sub>
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 <sub>10</sub>

### Código posicional octal (1 de 8)

E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	Oct
0	0	0	0	0	0	0	1	0 <sub>8</sub>
0	0	0	0	0	0	1	0	1 <sub>8</sub>
0	0	0	0	0	1	0	0	2 <sub>8</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	3 <sub>8</sub>
0	0	1	0	0	0	0	0	4 <sub>8</sub>
0	1	0	0	0	0	0	0	5 <sub>8</sub>
0	1	0	0	0	0	0	0	6 <sub>8</sub>
1	0	0	0	0	0	0	0	7 <sub>8</sub>

## Codificadores (CDX)
 
### Ejemplo: Codificador sin prioridad de cuaternario $(4,1)_{ss}$ a binario natural $(2,2)_{ss}$



Diseño  
por T.V.

Posicional				Binario	
$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$	$Z_1$	$Z_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1
Restantes combinaciones				X	X

Implementación  
canónica

 


Diagrama de bloque

Tabla de verdad reducida  
**SIN PRIORIDAD**


Circuito lógico

Nótese que en este caso que la implementación de variables, como la asignación de estados en las entradas, está implícita.

# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - CODIFICACIÓN

## Codificadores (CDX)

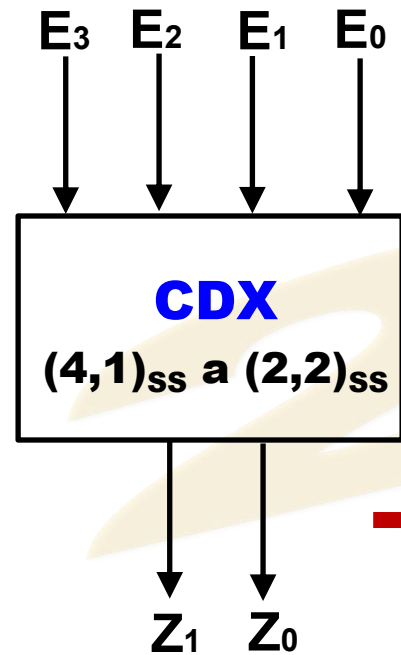**Ejemplo:** Codificadores con prioridad de cuaternario  $(4,1)_{ss}$  a binario natural  $(2,2)_{ss}$



Diseño  
por T.V. →

Diagrama de bloque

Prioridad a menor

$(4,1)_{ss}$

Prioridad a mayor

E0	E1	E2	E3	Z1	Z0	Dec	E0	E1	E2	E3	Z1	Z0
1	X	X	X	0	0	$0_4$	1	0	0	0	0	0
0	1	X	X	0	1	$1_4$	X	1	0	0	0	1
0	0	1	X	1	0	$2_4$	X	X	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	$3_4$	X	X	X	1	1	1

X = representa 0 ó 1

X = representa 0 ó 1

Tablas de verdad reducidas

# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - CODIFICACIÓN


## Codificadores (CDX)

**Ejemplo: Codificador con prioridad a menor de cuaternario  $(4,1)_{ss}$  a binario natural  $(2,2)_{ss}$**

Prioridad a menor

E0	E1	E2	E3	Z1	Z0	$(4,1)_{ss}$
1	X	X	X	0	0	$0_4$
0	1	X	X	0	1	$1_4$
0	0	1	X	1	0	$2_4$
0	0	0	1	1	1	$3_4$

Diseño por T.V.

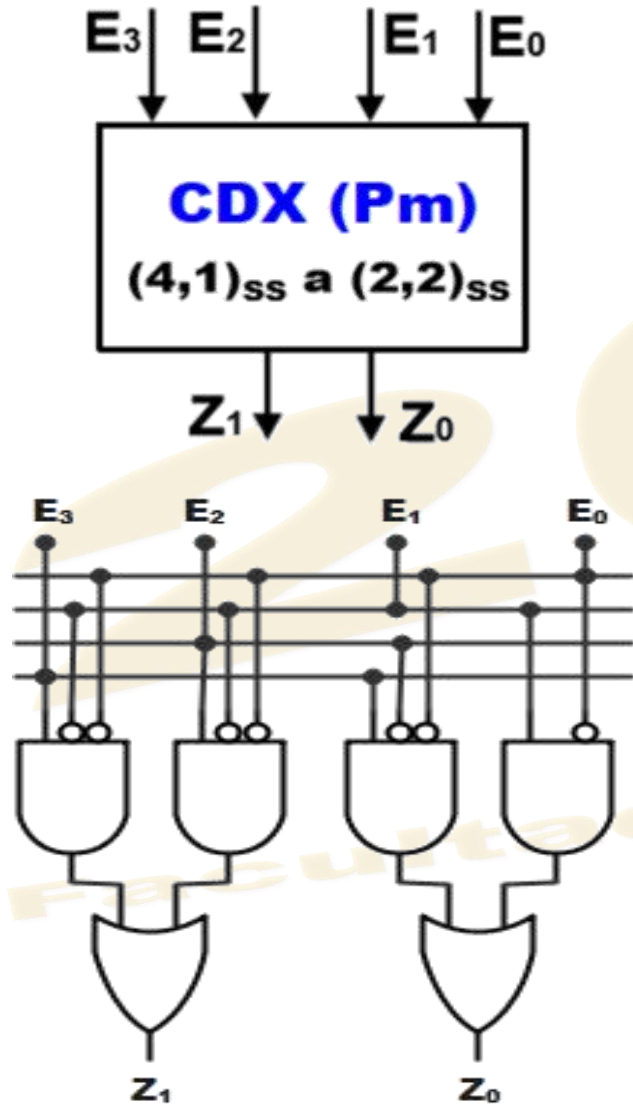

Implementación

Z1	E0E1			
E2E3	00	01	11	10
00				
01	1			
11	1			
10	1			

$$Z_1 = E_0 \cdot E_1 \cdot E_3 + E_0 \cdot E_1 \cdot E_2$$


Z0	E0E1			
E2E3	00	01	11	10
00		1		
01	1	1		
11		1		
10		1		

$$Z_0 = E_0 \cdot E_2 \cdot E_3 + E_0 \cdot E_1$$





# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - CODIFICACIÓN

## Codificadores (CDX)

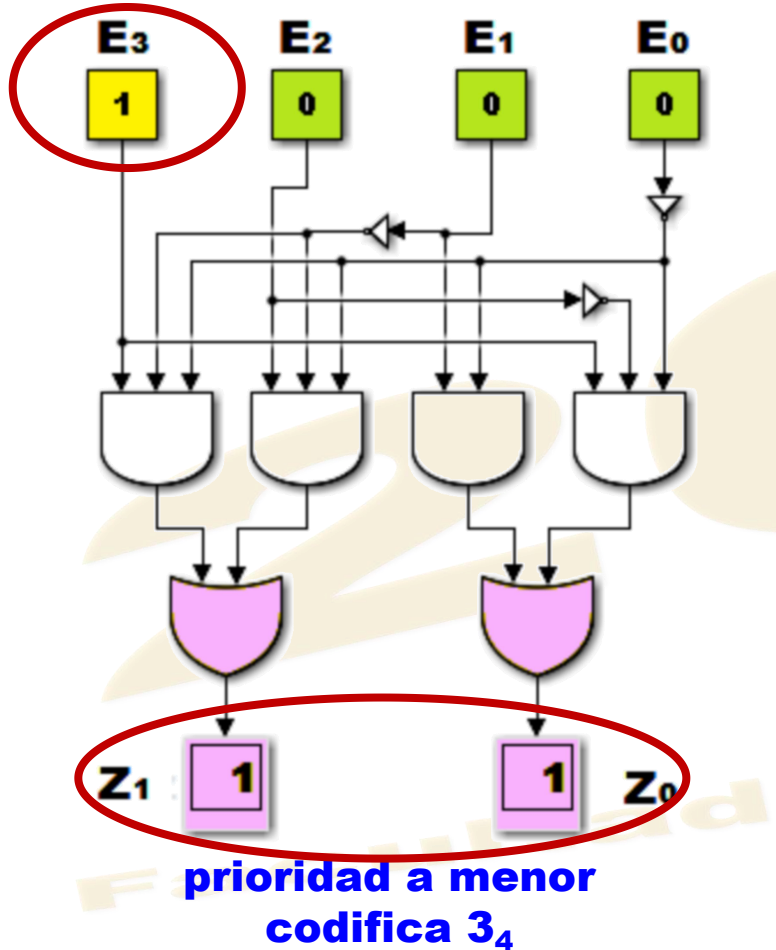
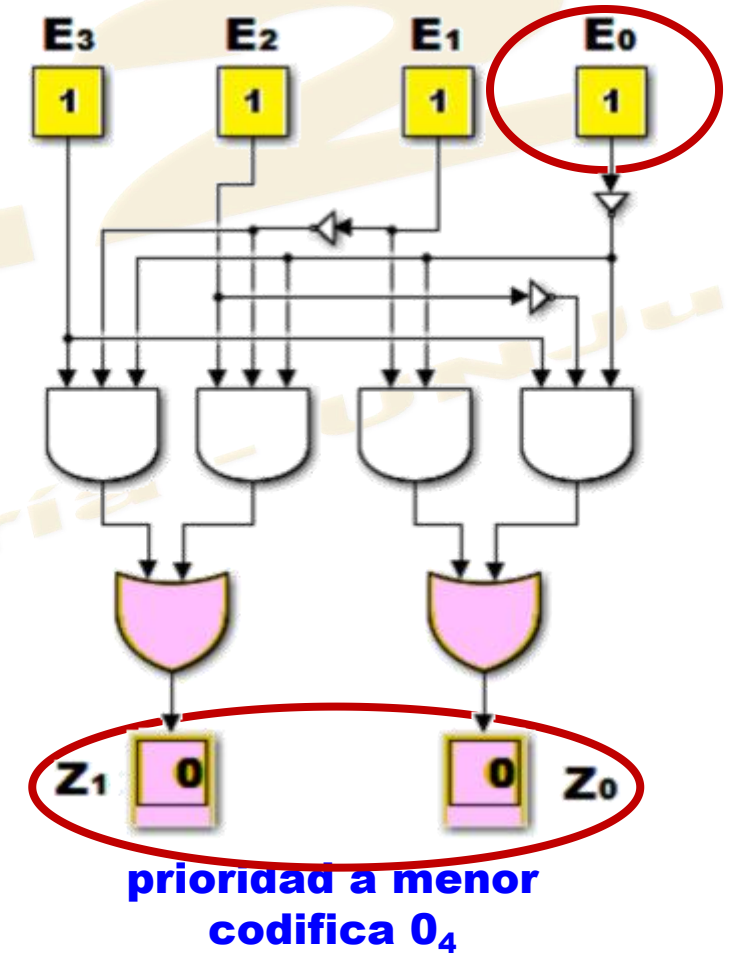 
## Ejemplo: Codificador con prioridad a menor de cuaternario $(4,1)_{ss}$ a binario natural $(2,2)_{ss}$





**Simulación en Matlab**

# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - CODIFICACIÓN

## Codificadores (CDX)

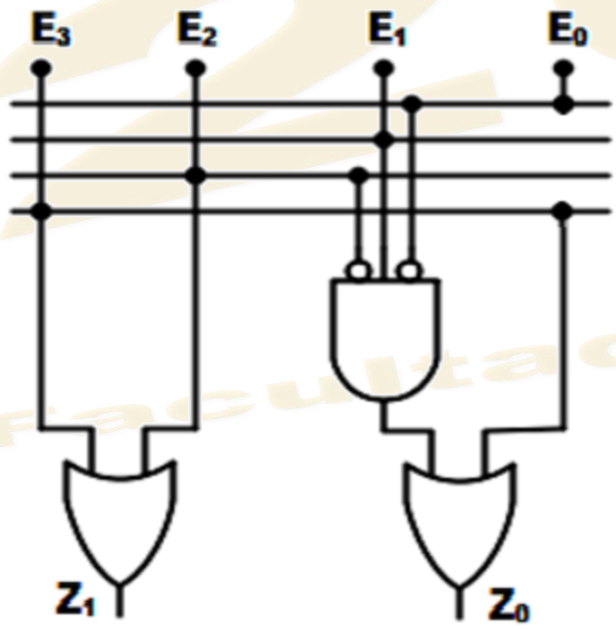 **Ejemplo: Codificador con prioridad a mayor de cuaternario  $(4,1)_{ss}$  a binario natural  $(2,2)_{ss}$**



**Diseño por T.V.**

**Implementación**

Prioridad a mayor

$(4,1)_{ss}$	E0	E1	E2	E3	Z1	Z0
$0_4$	1	0	0	0	0	0
$1_4$	X	1	0	0	0	1
$2_4$	X	X	1	0	1	0
$3_4$	X	X	X	1	1	1

Z1	E0E1			
E2E3	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$Z_1 = E_2 + E_3$$




Z0	E0E1			
E2E3	00	01	11	10
00		1		
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

$$Z_0 = \overline{E_0} \cdot \overline{E_1} \cdot \overline{E_2} + E_3$$

# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - CODIFICACIÓN

## Codificadores (CDX)

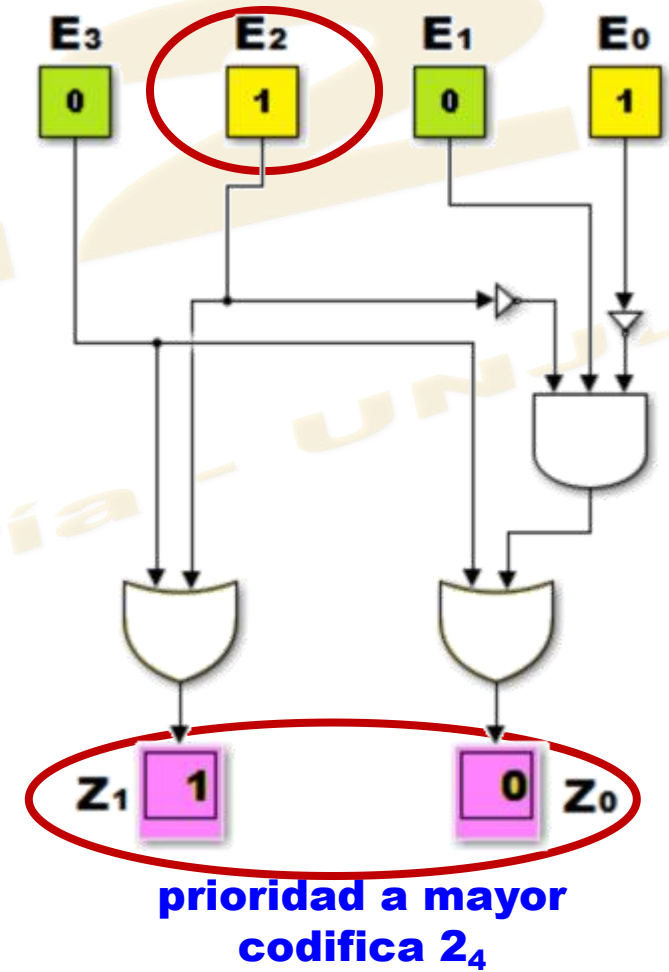 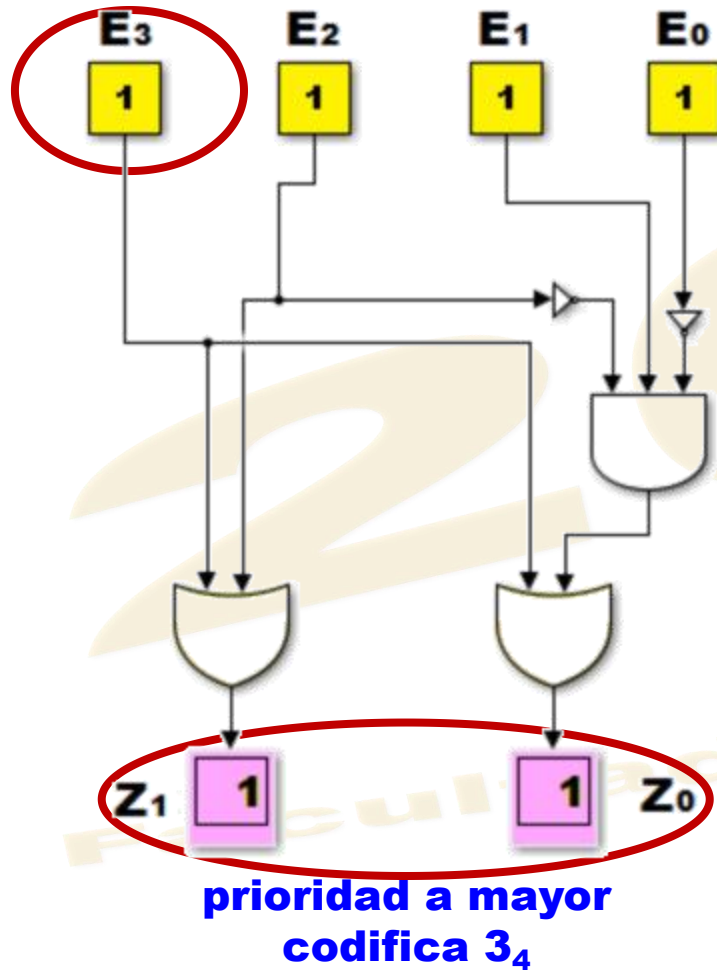**Ejemplo:** Codificador con prioridad a mayor de cuaternario  $(4,1)_{ss}$  a binario natural  $(2,2)_{ss}$



Simulación en Matlab




## DCDX DECODIFICADORES
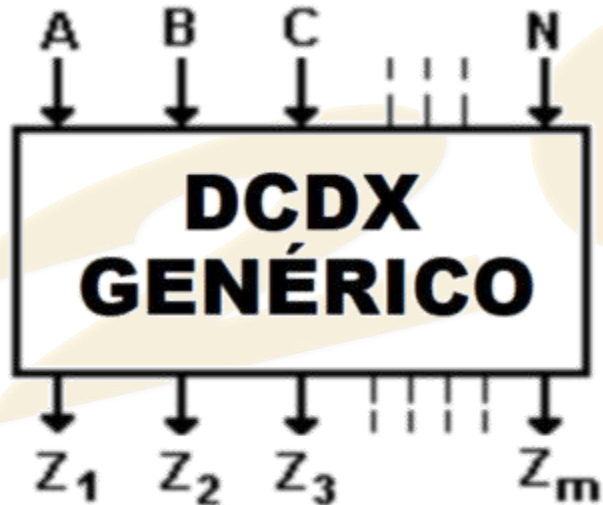
## Decodificadores (DCDX)



Mano, pg. 134 - Dormido, pg. 446

Son circuitos combinatoriales de **N** líneas de entradas y **m** líneas de salida, que al recibir una secuencia binaria en un código preestablecido, produce a la salida un valor equivalente sin codificar (código posicional).



Decodificadores

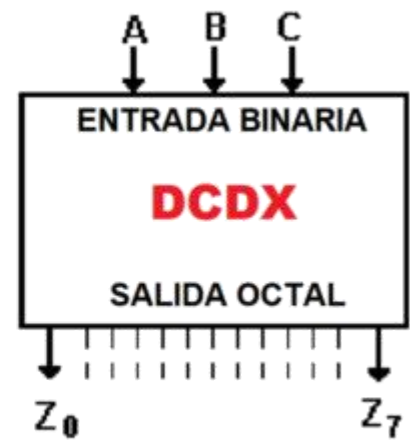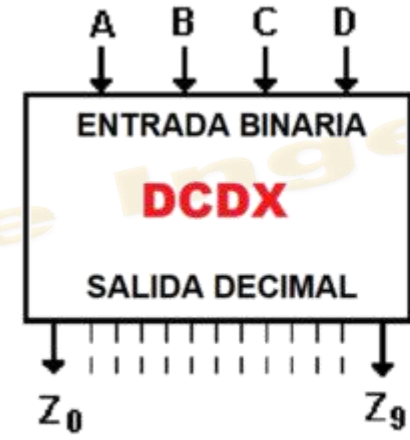- No excitadores - salida binaria posicional
- Excitadores
  - 7 segmentos
  - 14 segmentos
  - matriz de puntos
  - otros visualizadores




No excitadores - código posicional

# COMBINACIONALES ESTÁNDARES - CODIFICACIÓN

## Decodificadores (DCDX)

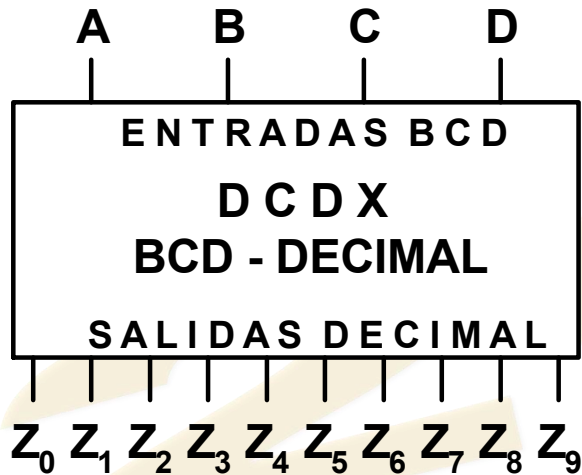
**Ejemplo: Decodificador BCD natural a decimal no excitador.**



#	A B C D	Z <sub>0</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	Z <sub>4</sub>	Z <sub>5</sub>	Z <sub>6</sub>	Z <sub>7</sub>	Z <sub>8</sub>	Z <sub>9</sub>
0	0 0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0 0 0 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0 0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0 0 1 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0 1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0 1 0 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0 1 1 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	1 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	1 0 0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

*Combinaciones restantes no utilizadas*

 **Nótese que en este caso el diseño **directo** es simple: una compuerta AND por salida de código y cada una recibe a la entrada las líneas de datos codificadas con negadores.**




## Decodificadores (DCDX) excitadores


Los decodificadores identificados como **excitadores**, en vez de dar salida en un código posicional, se diseñan para generar un código especial que sea capaz de activar algún dispositivo visualizador, interpretable por un usuario.

Los dispositivos visualizadores (displays) más comunes se muestran abajo, siendo el de 7 segmentos el más usual.

7  
segmentos

 


14  
segmentos

 


tubo nixie



16 segmentos  
alfanumérico

 

matriz de puntos  
alfanumérico

 

**Dígito 7 segmentos:** Son segmentos independientes de diodos led, que se disponen como en la figura. Cada segmento/diodo, al recibir un '1' lógico se enciende.



## Decodificadores (DCDX)

Floyd, pg. 356

### Ejemplo: Decodificador excitador de BCD a 7 segmentos

Cada segmento del display se identifica con una letra (de **a** hasta **g**). La estrategia para construir la TV es marcar con '1' aquellos segmentos que deban formar el dígito.

dec	Entrada BCD				Salida 7 segmentos						
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0			0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3			1	1	1	1	1	1	0	0	1
4			0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7			1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

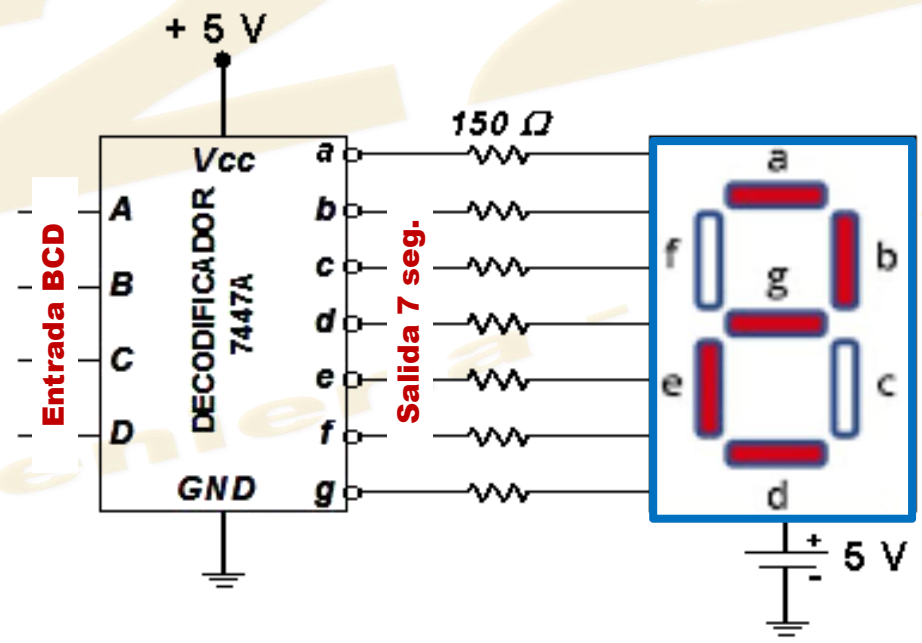 

Un procedimiento similar se puede seguir para configurar el código de salida en los otros displays, sólo tener en cuenta la cantidad de segmentos y el diseño de los caracteres.



## Decodificadores (DCDX)

**Ejemplo: Decodificador excitador de BCD a 7 segmentos (continuación)**

a	AB			
CD	00	01	11	10
00	1		X	1
01		1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

b	AB			
CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1		X	1
11	1	1	X	X
10	1		X	X

c	AB			
CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	1	X	1
11	1	1	X	X
10		1	X	X

$$a = A + C + B.D + \bar{B}.D$$

$$b = A + \bar{B} + \bar{C}.D + C.D$$

$$c = B + \bar{C} + D$$

d	AB			
CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01			X	1
11	1		X	X
10	1	1	X	X

e	AB			
CD	00	01	11	10
00	1		X	1
01			X	
11			X	X
10	1	1	X	X

f	AB			
CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01		1	X	1
11			X	X
10		1	X	X

$$d = A + \bar{D} + \bar{A}.B.C$$

$$e = \bar{B}.D + C.D$$

$$f = A + B.\bar{C} + B.D + \bar{C}.D$$

$$g = A + B.\bar{C} + B.D + \bar{B}.C$$


En este caso, se han utilizado las combinaciones **mayores a 9<sub>10</sub>**, como salidas indefinidas, aprovechables por Karnaugh.



## CCDX CONVERSORES DE CÓDIGO

## Conversores de código

Floyd, pg. 364

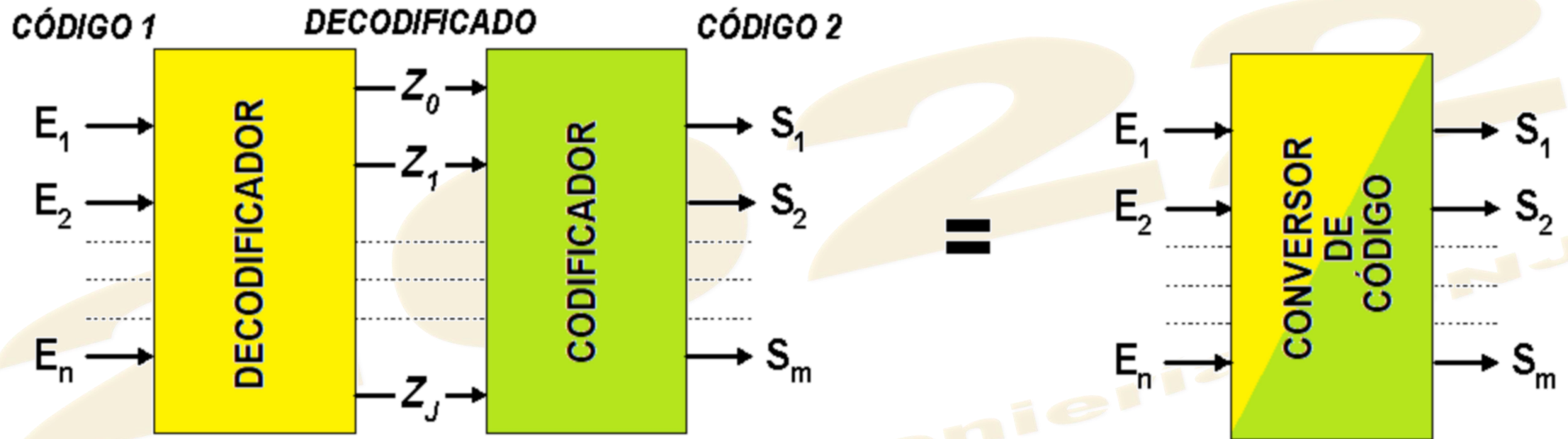

El conversor de código puede verse como la asociación de un **decodificador** y un **codificador**.

El diseño se realiza directamente desde el código 1 (como entrada) al código 2 (como salida).

Eventualmente se pueden diseñar por separado y acoplar.

## Convertor de código

**Ejemplo: Convertor de código de BCD 2 de 5 a BCD 2 de 7.**

D E C.	Pesos (2 de 5)					Pesos (2 de 7)						
	0	1	2	3	6	5	0	4	3	2	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
8	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0

$$T = \bar{A}\bar{B}.C.D.\bar{E} + A\bar{B}.\bar{C}.\bar{D}.E + \bar{A}B.\bar{C}.\bar{D}.E + \bar{A}\bar{B}.C.\bar{D}.E + \bar{A}\bar{B}.\bar{C}.D.E$$

$$U = \bar{A}B.C.\bar{D}.\bar{E} + A\bar{B}.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E} + A\bar{B}.C.\bar{D}.\bar{E} + A\bar{B}.\bar{C}.D.\bar{E} + \bar{A}\bar{B}.\bar{C}.D.E$$


$$V = \bar{A}\bar{B}.\bar{C}.D.\bar{E} + \bar{A}\bar{B}.\bar{C}.D.E$$

$$W = A\bar{B}.\bar{C}.D.\bar{E} + \bar{A}\bar{B}.C.\bar{D}.E$$

$$X = A\bar{B}.C.\bar{D}.\bar{E} + \bar{A}\bar{B}.\bar{C}.\bar{D}.E$$

$$Y = A\bar{B}.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E} + A\bar{B}.\bar{C}.\bar{D}.E$$
 
$$Z = \bar{A}B.C.\bar{D}.\bar{E} + \bar{A}\bar{B}.C.D.\bar{E}$$





## Convertor de código


Floyd, pg. 366

  **Ejemplo:** Convertor de código de binario natural a Gray y viceversa.

Este modelo se puede realizar mediante el procedimiento estándar con la tabla de verdad. Aunque es más sencillo (y es equivalente) utilizar el **algoritmo de conversión**, como se muestra.




**Entrada binaria**

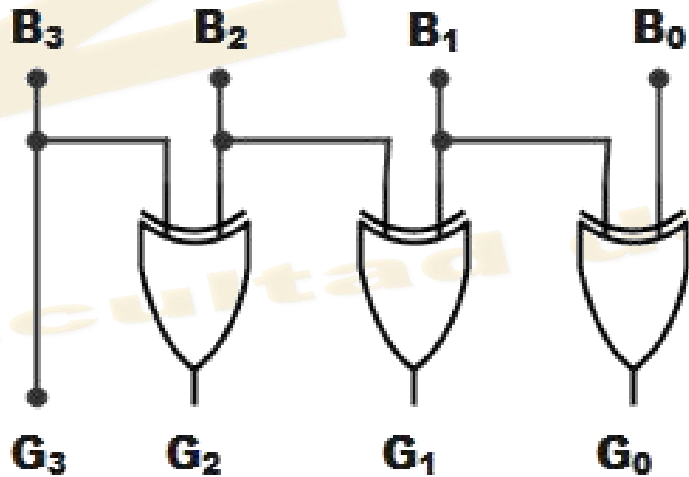

**Salida Gray**

**Entrada Gray**


 


**Salida binaria**

## Convertor de código

Floyd, pg. 366

  **Ejemplo: Convertor de código de binario natural a Gray y viceversa (continuación)**



Simulación en Matlab

